Два резистора, соединённые параллельно, имеют общее сопротивление $R_{01} = 9,0$ Ом. Известно, что сопротивление одного резистора в n = 3,0 раза меньше сопротивления другого. Если соединить данные резисторы последовательно, то их общее сопротивление R_{02} составит ... Ом.